

Laboratorium Podstaw Elektroniki			
Kierunek <i>Informatyka</i>	Specjalność –	Rok studiów <i>I</i>	Symbol grupy lab. <i>II</i>
Temat Laboratorium <i>Rezonans w obwodach RLC</i>			Numer lab. <i>3</i>
Skład grupy ćwiczeniowej oraz numery indeksów <i>Ewa Fengler(132219), Sebastian Maciejewski(132275), Jan Techner(132332)</i>			
Uwagi		Ocena	

## 1 Zadanie 1.2

2. Rzeczywiste wartości rezystancji wykorzystanych elementów:

Element	Wartość zadana	Oznaczenie	Wartość zmierzona
<b>R1</b>	1k $\Omega$	brązowy, czarny, czerwony, złoty	984,3 $\Omega \pm 5\%$
<b>R2</b>	3M $\Omega$	pomarańczowy, czarny, zielony, złoty	3,009M $\Omega \pm 5\%$

4. [opis]

$U_z$ [V]	$U_R$ [V]	$U_d$ [V]	$I_d$ [mA]
0	0		
0,2	0,005		
0,4	0,11		
0,6	0,274		
0,8	0,424		
1	0,575		
1,5	1,06		
2	1,57		
2,5	2,09		
3	2,61		
3,5	3,03		
4	3,51		
4,5	4,03		
5	4,55		

6. [opis]

$U_z$ [V]	$U_R$ [mV]	$U_d$ [V]	$I_d$ [mA]
0	0		
5	3,35		
10	3,94		
15	4,52		
20	4,75		

## **2 Zadanie 1.3**

### **Literatura**

- [1] W trakcie przeprowadzania doświadczeń i pisania sprawozdania zespół korzystał głównie z materiałów ze strony <http://mariusznaumowicz.ddns.net/materialy.html> oraz z wiedzy własnej.