

$$\begin{cases} 5V &= IR_4 + I_2 R_2 + IR_3 \\ 5V &= IR_4 + I_1 R_1 + IR_3 \\ I_1 + I_2 &= I \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 &= I_2 R_2 - I_1 R_1 \\ I_1 + I_2 &= I \\ 5V &= IR_4 + I_1 R_1 + IR_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 R_1 &= (I - I_1) R_2 \\ I_1 + I_2 &= I \\ 5V &= IR_4 + (I - I_1) R_2 + IR_3 \end{cases}$$

$$\mathbf{R_Z} = R_4 + \frac{R_2 R_1}{R_1 + R_2} + R_3 = 610 = \frac{220 * 360}{220 + 360} = \mathbf{747\Omega}$$

$$R = \frac{U}{I} \Rightarrow \mathbf{I} = \frac{U}{R_Z} = \frac{5V}{747\Omega} = 6,69mA = \mathbf{0,00669A}$$

$$5V = IR_4 + I_2 R_2 + IR_3$$

$$5V = IR_4 + I_1 R_1 + IR_3$$

$$\frac{5V - I(R_4 + R_3)}{R_2} = \mathbf{I_2 = 4,177mA}$$

$$\frac{5V - I(R_4 + R_3)}{R_1} = \mathbf{I_1 = 2,55mA}$$