

| Laboratorium Podstaw Elektroniki | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Kierunek <i>Informatyka</i> | Specjalność — | Rok studiów <i>I</i> | Symbol grupy lab. <i>II</i> |
| Temat Laboratorium <i>Układy wzmacniaczy operacyjnych</i> | | | Numer lab. <i>6</i> |
| Skład grupy ćwiczeniowej oraz numery indeksów <i>Ewa Fengler(132219), Sebastian Maciejewski(132275), Jan Techner(132332)</i> | | | |
| Uwagi | | Ocena | |

Cel

1 Zadanie 1.2

schematy?

2 Zadanie 1.3

1.

4.

obwód?

6.

amplitudy

7.

zdjęcia

8.

oszacuj wzmocnienie

9.

porównaj wzmocnienia

10.

wnioski

3 Zadanie 1.4

1.

4.

tabelka

5.

zdjęcie

6.

zdjęcia

7.

komentarz

8.

wnioski

4 Zadanie 1.5

1.

schemat?

4.

zdjęcie

5.

zdjęcie i obliczenie nachylenia

6.

tabelka?

7.

zdjęcie

8.

zdjęcia

5 Zadanie 1.6

1.

schemat?

4.

zdjęcie

5.

zdjęcie(znowu?)

6.

zdjęcia

7.

wnioski

Literatura

[1] W trakcie przeprowadzania doświadczeń i pisania sprawozdania zespół korzystał głównie z materiałów ze strony <http://mariusznaumowicz.ddns.net/materialy.html> oraz z wiedzy własnej.