


Laboratorium Podstaw Elektroniki			
Kierunek <i>Informatyka</i>	Specjalność —	Rok studiów <i>I</i>	Symbol grupy lab. <i>II</i>
Temat Laboratorium <i>Twierdzenie Thevenina</i>			Numer lab. <i>2</i>
Skład grupy ćwiczeniowej oraz numery indeksów <i>Ewa Fengler(132219), Sebastian Maciejewski(132275), Jan Techner(132332)</i>			
Uwagi		Ocena	

## Cel

Celem przeprowadzanych doświadczeń jest zaznajomienie się z twierdzeniem Thevenina oraz jego zastosowaniem do obliczania i pomiarów prądów w gałęziach.

## 1 Zadanie 1.

Rozpatrywany obwód wraz z wybranymi wartościami elementów.

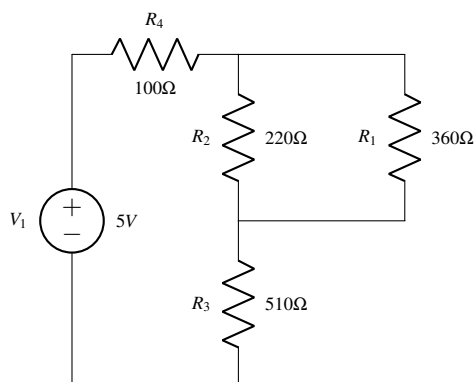

Rysunek 1: Badany obwód

Wartości elementów obwodu :  $V_1 = 5V$ ,  $R_1 = 360\Omega$ ,  $R_2 = 220\Omega$ ,  $R_3 = 510\Omega$ ,  $R_4 = 100\Omega$

## 2 Zadanie 2.

Wartości rezystorów użytych do zbudowania obwodu przedstawionego na rysunku 1.

Lp.	R	Kod paskowy(KP)	Wartość odczytana z KP	Wartość zmierzona
1.	$R_1$	pomarańczowy, niebieski, brązowy, złoty	$360\Omega \pm 5\%$	354,9Ω
2.	$R_2$	czerwony, czerwony, czarny, złoty	$220\Omega \pm 5\%$	218Ω
3.	$R_3$	zielony, brązowy, brązowy, złoty	$510\Omega \pm 5\%$	499,9Ω
4.	$R_4$	brązowy, czarny, brązowy, złoty	$100\Omega \pm 5\%$	97,5Ω

### 3 Zadanie 3.

Wyniki pomiarów dla twierdzenia Thevenina, gdzie:


$U_{th}$  - napięcie panujące od strony zacisków AB

$R_{th}$  - rezystencja zastępcza widziana od strony zacisków AB

Lp.	$U_{th}$	$R_{th}$
1.	1,35V	159,99Ω
2.	1,88V	222,91Ω

### 4 Zadanie 4.

Obliczenie prądów dla badanego obwodu w gałęzi z rezystorem  $R_x$  w oparciu o twierdzenie Thevenina [1].

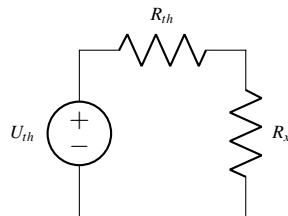

Rysunek 2: Schematyczny obwód

$$I_{R1} = \frac{U_{th1}}{R_{th1} + R_1} = \frac{1,35V}{159,99\Omega + 354,9\Omega} = 2,62mA$$

$$I_{R2} = \frac{U_{th2}}{R_{th2} + R_2} = \frac{1,88V}{222,91\Omega + 218\Omega} = 4,26mA$$


### 5 Zadanie 5.

Zestawienie wyników z poprzednich zadań.

Lp.	$U_{th}$	$R_{th}$	$I_{Rx}$
1.	1,35V	159,99Ω	2,62mA
2.	1,88V	222,91Ω	4,26mA

## 6 Zadanie 6.

Analityczne obliczenie wartości szukanych prądów.

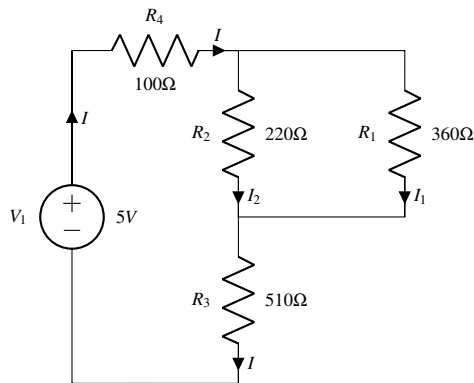

Rysunek 3: Badany obwód

Korzystając z II prawa Kirchhoffa [1] otrzymujemy dla obwodu przedstawionego na rysunku 3 następujące równania :

$$V_1 = IR_4 + I_2 R_2 + IR_3$$

$$V_1 = IR_4 + I_1 R_1 + IR_3$$

Następnie korzystając ze wzoru na rezystancję zastępczą obwodu oraz zależności rezystancji od napięcia źródła obwodu i natężenia prądu w nim płynącego [1] otrzymujemy :

$$R_Z = R_4 + \frac{R_2 \cdot R_1}{R_1 + R_2} + R_3 = 610\Omega + \frac{220\Omega \cdot 360\Omega}{220\Omega + 360\Omega} \approx 747\Omega$$

$$R_Z = \frac{V_1}{I} \Rightarrow I = \frac{V_1}{R_Z} = \frac{5V}{747\Omega} \approx 6,69mA = 0,00669A$$

Po przekształceniu dwóch pierwszych wzorów i podstawieniu wszystkich wymaganych wartości dostajemy :

$$I_2 = \frac{V_1 - I \cdot (R_4 + R_3)}{R_2} = \frac{5V - 0,00669A \cdot (100\Omega + 510\Omega)}{220\Omega} \approx 4,177mA$$

$$I_1 = \frac{V_1 - I \cdot (R_4 + R_3)}{R_1} = \frac{5V - 0,00669A \cdot (100\Omega + 510\Omega)}{360\Omega} \approx 2,55mA$$

## 7 Zadanie 7.

Zestawienie danych otrzymanych w wyniku obliczeń z danymi pomiarowymi.

Lp.	$I_{Rx}$ (z tw. Thevenina)	$I_{Rx}$ (z obliczeń)
1.	2,62mA	2,55mA
2.	4,26mA	4,177mA

## 8 Wnioski

Wartości natężenia prądów otrzymane w wyniku pomiarów i zastosowania twierdzenia Thevenina nieznacznie różnią się od wartości obliczonych analitycznie, co jest najpewniej skutkiem:

- błędów pomiarowych używanej aparatury;
- ograniczonej precyzji wykonania rezystorów;
- niezerowego oporu płytki prototypowej i kabli użytych do pomiaru.

Mimo tych różnic, otrzymane doświadczalnie wyniki dobrze odpowiadają wyliczonym wartościom (błąd nie przekracza 3%), co stanowi o zasadności twierdzenia Thevenina.

## Literatura

- [1] W trakcie przeprowadzania doświadczeń i pisanie sprawozdania zespół korzystał głównie z materiałów ze strony <http://mariusznaumowicz.ddns.net/materialy.html> oraz z wiedzy własnej.